


الزمن: ساعتان

أجب عن أربعة أسئلة مما يأتي:
السؤال الأول:

- (أ) ما هو الغرض من عملية التوحيد أو التقويم في دوائر التغذية المختلفة.
- (ب) عرف الأطراف الثلاثة للترانزستور، وطرق توصيل الترانزستور في الدائرة.
- (ج) ارسم دائرة توحيد يستخدم فيها أربعة موحدات (دايودات) موضحا طريقة عملها.

السؤال الثاني:

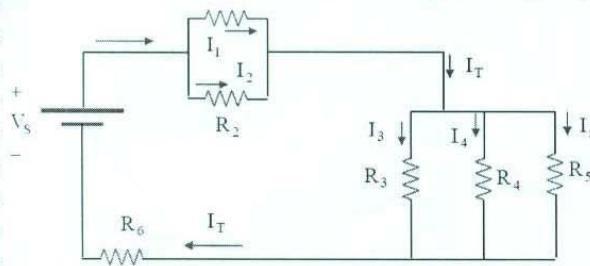- (أ) عرف نوعي الترانزستور ثنائي القطبية نسبة إلى تركبيهما.
- (ب) اشرح مع الرسم دائرة توحيد نصف موجة مع توضيح طريقة عملها.



ج) في الدائرة المقابلة إذا كانت
Vs = 28.2 V
V4 = 0.7 V
علمًا بأن :


$$R1 = 2.7 \text{ k}\Omega, R2 = 2.2 \text{ k}\Omega,
R3 = 5.6 \text{ k}\Omega, R4 = 10 \text{ k}\Omega
R5 = 15 \text{ k}\Omega, R6 = 820 \Omega$$

السؤال الثالث:

- (أ) ارسم دائرة توحيد يستخدم فيها أربعة موحدات (دايودات) موضحا طريقة عملها.
- (ب)وضح كيف يمكن مضاعفة الجهد - ارسم دائرة مضاعف جهد مع شرح طريقة عملها.
- (ج) ترانزستور له $\beta_{dc} = 200$. أوجد قيمة تيار المجمع I_c عندما يكون تيار القاعدة $I_B = 50 \mu\text{A}$ ، احسب قيمة المعامل α_{dc} .

السؤال الرابع:

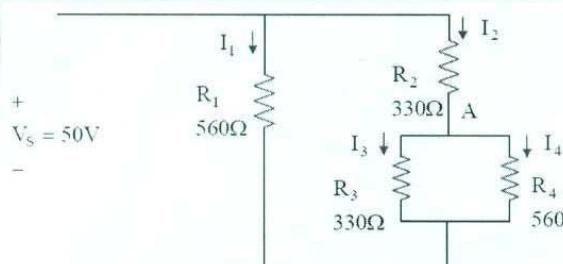- (أ) اشرح مع الرسم دائرة تنظيم الجهد توالى.
- (ب) اشرح مع الرسم دائرة تنظيم توارى.
- (ج) أوجد قيمة التيار المار في المقاومة $R4$ في الدائرة المقابلة إذا كان قيمة مصدر الجهد 50 V .



- (أ) عرف سعة المكثف. اكتب السعة المكافئة لثلاث مكثفات عند توصيلها على التوالى.

- (ب) وصلة P-N مصنوعة من السيليكون. كثافة الشوائب في طبقة P هي $10^{22} \text{ carrier/m}^3$ ، وفي طبقة N هي $1.2 \times 10^{21} \text{ carrier/m}^3$. أوجد:
 - (1) الجهد الحراري Thermal Voltage.
 - (2) جهد الإعارة عند درجة حرارة 25°C .